PCC84 V1 PCF82 V2 EF80 V3 ECL80 V10 EF80 V11 PCL82 V12 PCC85 V13 PL8 V14 PY81 V15 EY86 V16

Odbiór daleki

Odbiór bliski

$L_1 \ldots L_{12}$ $L_1 \ldots L_{12}$ $L_{13} \ldots L_{24}$ $L_{25} \ldots L_{36}$ $L_{37} \ldots L_{48}$ $R_{116} \ldots R_{119}$ $L_{49} \ldots L_{60}$

35,75 MHz 31,5 MHz 4 MHz

L_{16} L_{62} L_{63} L_{64} L_{65} L_{66} L_{68} L_{88} L_{89} L_{82}

Tr 1 Tr 2 Tr 4 Tr 5

P5 P6 P7 P8

W1 W2

pp 1

1-3 0,5V

1-3 14,5 V

U_S

Oznaczenia oporów

0,1 W

0,25 W

0,5 W

1 W

2 W

Powyżej 2 W

Gniazdo

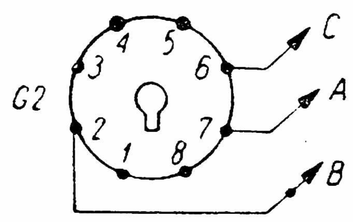

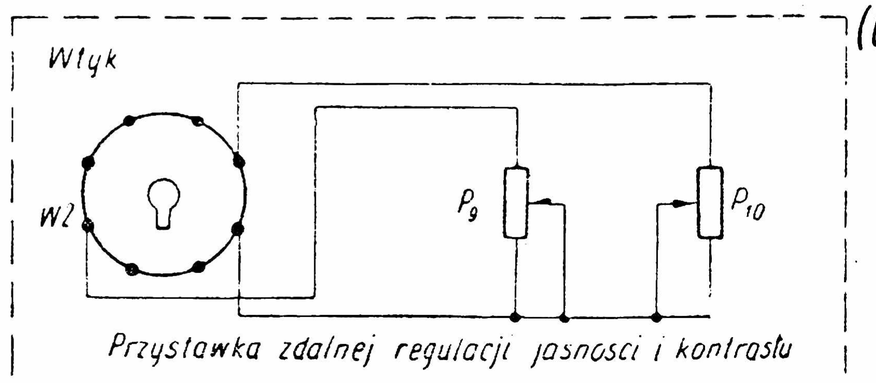

Przystawka zdalnej regulacji jasności i kontrastu

MWS-44 (OT-1191) lub

Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego

EF 80 V3 — 34 MHz — L_{67} 255 — EF 80 V4 — 29,6 MHz — EF 80 V5 — 33,25 MHz — p.p. III — p.p. IV

150 — 22 — 33 — 10 — 180V — L_{69} — L_{70} — 5,6k — 180V — L_{71} — L_{72} — 150 — D1 — 100k — 100V — L_{76} 250 — 15k — 5,0 MHz

10V — 4,7k — 175 — 246 — 245 — 1M — L_{73} 212 — D2 — L_{75} 212 — 1M — 130V — 5 — 6,5 MHz — L_{77}

1-3 — 0,5V — 28,2 MHz — 3,3k — 6,8T — 1-3 — 2V — 2V — 1-3 — 3T — 470k — 680k* — 120k — L_{74} 212 — 1,1V — 3,12k — 251

3T — 1k — 22 — L_{68} 242 — 160 — 1k — 3T — 6,8T — 160 — 3T — 1k — 6,8T — 0,05µ — 47k — 6,8T — 3,3k — 10 — 33 — 3T — 4µ — 10k — 10k — 1T

3T — 1,8k — 100k — 6,8T — A — +3V

U_{a2} 190V ± 5V

U_g 10V ± 1V

U_{a3} 230V ± 5V

EF 80 V7 — 6,5 MHz — V8 1/2 PCF82 — 15 — 47k — V8 1/2 PCF82 — V9 PL 841

180V — L_{78} — L_{79} — 47 — 22k — 22k — 249 — 249 — 90V — 47 — 22k — L_{80} — 247 — L_{81} — 248 — D3 — 47 47 — D4 — 56k — 3 — 47k — 0,01µ — 60V — 0,025nF — 9 — 8 — 0,8V — 2,2k — 4,7k — P2 — 0,1µ — 10T — 1k — 200V — 1T — 4 — Tr1 — Gł.

180V — 10k — 2V — 0,6V — 220V — 5,5V

160 — 6,8T — 1k — 2,2T — 47k — 180 — 68 — 6,8T — 10k — 3T — 330 — P3 — 470k — 1M — 330 — 47k — 220 — 100k — 150 — 50µ

p.p. V — p.p. VI

220k — 100k — P8 — B — 0,025µ — 100k — 470k — 0,2µ — 1 — 12 — 0-100V

U_{a2} + 190V ± 5V

U_{a1} + 220V ± 5V

Pr 1 — 50 — 4W — Pr 2 — L_{83} — 4 — 6 — 250 4W — 50µ — 50µ — 50µ — + U_{a1} 220V ± 5V — + U_{a2} 190V ± 5V

Tr 3 — 50 — 4W — Tr 4 — 50µ — 50µ — 4 — L_{84} — 6 — + U_{a3} 230V ± 5V

10k — D5 — 50µ — 50µ — − U_g 10V ± 1V

MW 35-44 lub MW43-69 — V13 PCC85 — V10 ECL80 — V11 EF80 — V12 PCL82 — Zespół w cz — V1 PCC84 — V2 PCF82 — L_{85} — L_{86} — 100k — Zespół p.cz i m cz — V6 PL83 — V7 EF80 — V8 PCF82 — V9 PL 841

30 — 3W — V17 — 0,05 — 1T — 1T — 1T — 1T — 1T — L_{87} — 6,8n — 6,8n — 6,8n — 6,8n — V5 EF80 — V4 EF80 — V3 EF80

V16 PY81 — V14 PL81 — 6,8n — 6,8n — 6,8n — 6,8n

50 — 6W — 41 — 0,3A — 0,05µ — 0,05µ — 0,05µ

V17 — MW 35-44 (OT 1491) lub MW43-69 (OT 1791)

W1 S — 1,5A — ~ 220V

Uwaga:

Elementy R i C z gwiazdką * są dobierane podczas strojenia

Odbiornika telewizyjnego OT-1491 „Turkus“